

中国科学院大学

《计算机组成原理(研讨课)》实验报告

姓名 宋俊仪 学号 2023K8009929018 专业 计算机科学与技术
实验项目编号 3 实验名称 定制 MIPS 功能型处理器设计

- 注 1: 撰写此 Word 格式实验报告后以 PDF 格式保存 SERVE CloudIDE 的 /home/serve-ide/cod-lab/reports 目录下(注意: reports 全部小写)。文件命名规则: prjN.pdf, 其中 prj 和后缀名 pdf 为小写, N 为 1 至 4 的阿拉伯数字。例如: prj1.pdf。PDF 文件大小应控制在 5MB 以内。此外, 实验项目 5 包含多个选做内容, 每个选做实验应提交各自的实验报告文件, 文件命名规则: prj5-projectname.pdf, 其中“-”为英文标点符号的短横线。文件命名举例: prj5-dma.pdf。具体要求详见实验项目 5 讲义。
- 注 2: 使用 git add 及 git commit 命令将实验报告 PDF 文件添加到本地仓库 master 分支, 并通过 git push 推送到实验课 SERVE GitLab 远程仓库 master 分支(具体命令详见实验报告)。
- 注 3: 实验报告模板下列条目仅供参考, 可包含但不限定如下内容。实验报告中无需重复描述讲义中的实验流程。

一、多周期处理器状态机设计

• 状态转移分析

讲义中的逻辑电路设计如下:(见图 1)

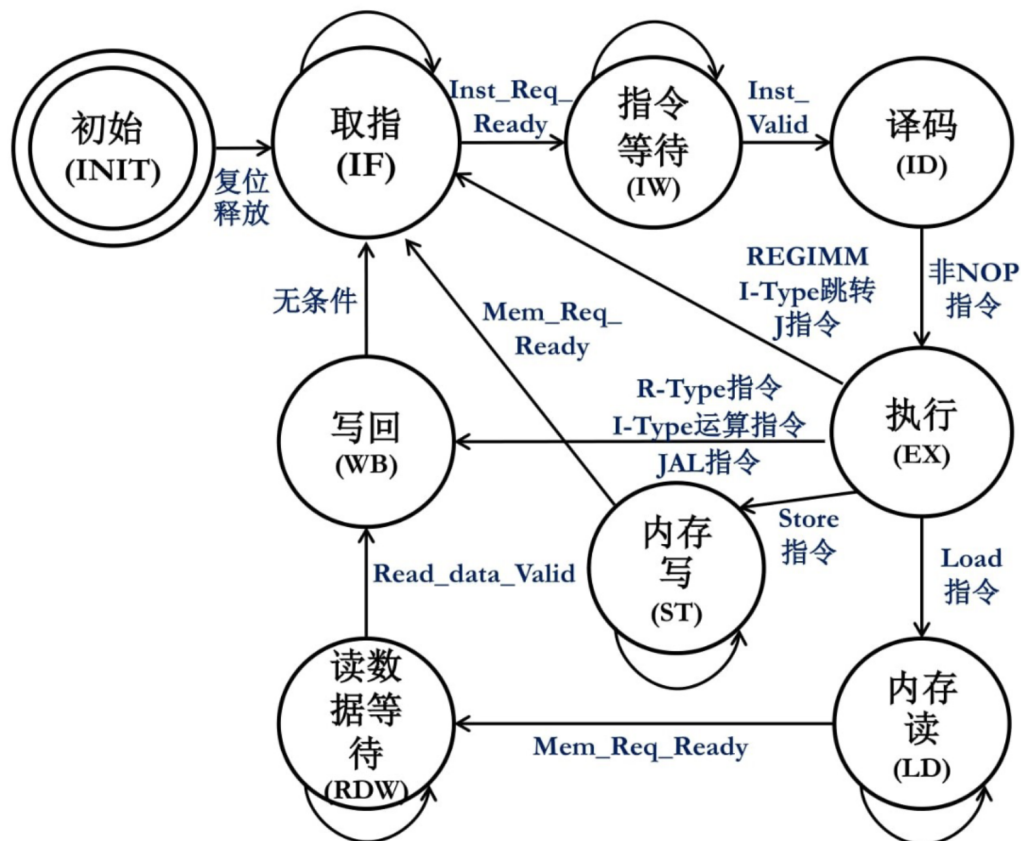


图 1: 定制 MIPS 处理器状态转移图

通过图 1,对多周期 CPU 各状态分析如下:

1 设计思路概述

此多周期 CPU 设计将指令执行划分为多个状态(周期)。与单周期 CPU 不同,不同指令可能需要不同数量的时钟周期来完成。这种设计的优点在于可以平衡各个操作所需的时间,避免时钟周期受限于最慢指令,同时硬件资源可以在不同周期内复用。

- **状态驱动执行:** CPU 的核心是一个状态机,根据当前状态和指令类型以及外部信号(如内存准备好)转换到下一个状态。
- **指令周期可变:**简单指令(如某些跳转)可能较快完成,而复杂指令(如访存)则需要更多周期。
- **PC 更新策略:**
 - 对于 REGIMM、I-Type 跳转和 J 指令,根据图示,在译码(ID)阶段计算目标地址并更新 PC 值,然后直接进入取指(IF)阶段获取下一条指令。文本补充说明这些指令在“执行阶段(更新 PC 值)后”进入 IF,这可能指 PC 更新的逻辑在 ID 阶段启动并在 EX 阶段前完成,或者该类指令的 EX 阶段非常短促并直接导向 IF。
 - 对于 JALR、JAL、JR 指令,根据文本,在执行(EX)阶段完成 PC 值更新;然后在写回(WB)阶段将返回地址写入 rd 寄存器。
- **访存操作细化:**访存操作被分解为独立的内存读(LD)、内存写(ST)和读数据等待(RDW)三个状态,以处理内存访问的延迟。
 - LD 状态:拉高 MemRead 信号,等待 Mem_Req_Ready 信号变高。
 - RDW 状态:等待 Read_data_Valid 信号变高。(文本中“RDW 状态要拉高 Read_data_Ready”可能指 CPU 发出准备好接收数据的信号,但图中未明确显示此信号作为状态转换条件)。
 - ST 状态:拉高 MemWrite 信号,等待 Mem_Req_Ready 信号变高。

2 各状态(周期)详解

INIT (初始状态)

- **目的:** CPU 复位后的初始状态。
- **操作:**等待“复位释放”信号。
- **下一状态:**当复位信号解除后,无条件转换到 IF 状态。

IF (取指阶段)

- **目的:**从内存中获取指令。
- **操作:**
 - 将程序计数器(PC)的值发送到内存地址总线。
 - 发出指令读取请求。
- **状态转换(根据图示):**
 - 如果内存未准备好响应指令请求(‘Inst_Req_Ready’为低,图中表现为 IF 的自循环,并有一条到 IW 的路径),则转换到 IW 状态(Instruction Wait)。

- 如果指令已成功从内存取回(‘Inst_Valid’为高),则转换到 ID 状态。
- (图中 IF 自身有循环箭头,表示若 ‘Inst_Req_Ready’为高但 ‘Inst_Valid’未高,则可能在此等待。或者,若 ‘Inst_Req_Ready’一直为低,则通过转换到 IW 状态等待。)

IW (指令等待)

- 目的:当 IF 阶段发起取指请求但内存未准备好时,进入此状态等待。
- 操作:等待。
- 状态转换:当内存准备好接收取指请求(‘Inst_Req_Ready’为高)时,转换回 IF 状态。

ID (译码阶段)

- 目的:对获取的指令进行译码,并读取寄存器操作数。
- 操作:
 - 解析指令的操作码、功能码、寄存器地址等。
 - 从寄存器堆读取源寄存器的值。
 - 对于 REGIMM、I-Type 跳转、J 指令:计算跳转目标地址,并准备更新 PC。
- 状态转换:
 - 如果是 REGIMM、I-Type 跳转或 J 指令:更新 PC 后,转换到 IF 状态取下一条指令。
 - 如果是非 NOP 的其他指令(如 R-Type 运算、I-Type 运算、Load/Store、JAL):转换到 EX 状态。

EX (执行阶段)

- 目的:执行指令的主要操作,如算术逻辑运算、地址计算等。
- 操作:
 - R-Type 指令、I-Type 运算类指令:ALU 执行相应的算术或逻辑运算。
 - Load/Store 指令:ALU 计算访存的有效地址。
 - JAL 指令:ALU 进行相关计算(如目标地址),更新 PC,准备 link address (返回地址)。
 - JALR、JR 指令(根据文本):完成 PC 值更新,准备 link address。
- 状态转换:
 - R-Type 指令、I-Type 运算类指令、JAL 指令:转换到 WB 状态。
 - Load 指令:转换到 LD 状态。
 - Store 指令:转换到 ST 状态。

LD (内存读)

- 目的:启动对数据存储器的读操作。
- 操作:
 - 将 EX 阶段计算出的有效地址发送到内存。

- 拉高 ‘MemRead’信号,向内存发出读请求。
- 状态转换(根据图示和文本):
 - 若内存未准备好接收请求(‘Mem_Req_Ready’未高),则停留在 LD 状态等待(通过自循环)。
 - 当内存已接收读请求并准备处理(‘Mem_Req_Ready’为高)时,转换到 RDW 状态。

RDW (读数据等待)

- 目的:等待数据从内存中返回。
- 操作:
 - 等待内存发出 ‘Read_data_Valid’信号,表示数据已准备好。
- 状态转换(根据图示):
 - 若数据未有效(‘Read_data_Valid’未高),则停留在 RDW 状态等待(通过自循环)。
 - 当数据已有效(‘Read_data_Valid’为高)时,转换到 WB 状态。

ST (内存写)

- 目的:将数据写入数据存储器。
- 操作:
 - 将 EX 阶段计算出的有效地址和要写入的数据(来自寄存器)发送到内存。
 - 拉高 ‘MemWrite’信号,向内存发出写请求。
- 状态转换(根据图示和文本):
 - 若内存未准备好接收请求或完成写入(‘Mem_Req_Ready’未高),则停留在 ST 状态等待(通过自循环)。
 - 当内存已接收写请求或完成写入(‘Mem_Req_Ready’为高)时,转换到 IF 状态,取下一条指令。

WB (写回阶段)

- 目的:将指令执行的结果或从内存读取的数据写回寄存器堆。
- 操作:
 - R-Type 指令、I-Type 运算类指令:将 ALU 的运算结果写入目标寄存器。
 - Load 指令:将从 RDW 状态获得的数据(来自内存)写入目标寄存器。
 - JAL 指令:将返回地址(PC+offset)写入目标寄存器(通常是 *ra*)。
 - JALR、JR 指令(根据文本):将返回地址写入 rd 寄存器。
- 状态转换:无条件转换到 IF 状态,开始下一条指令的取指。

-
- 以单周期 CPU(prj2)为基础,设计本次实验 CPU

1 逻辑电路的设计及分析

按照讲义要求,我经过简单分析和思考,在单周期 CPU 电路图的基础上,加入了状态转移模块,并让它输出当前状态(Current_State),并且在时钟上升沿时,Current_State 的值会更新为下一个状态(Next_State)。原本的单周期 CPU 中的 PC 模块、寄存器写回以及取指模块等都受到当前状态的控制,只有在当前状态为 IW 时,才会更新 PC 的值;只有在当前状态为 WB 时,才会将结果写入寄存器中。具体的电路设计如下:(见图 2)

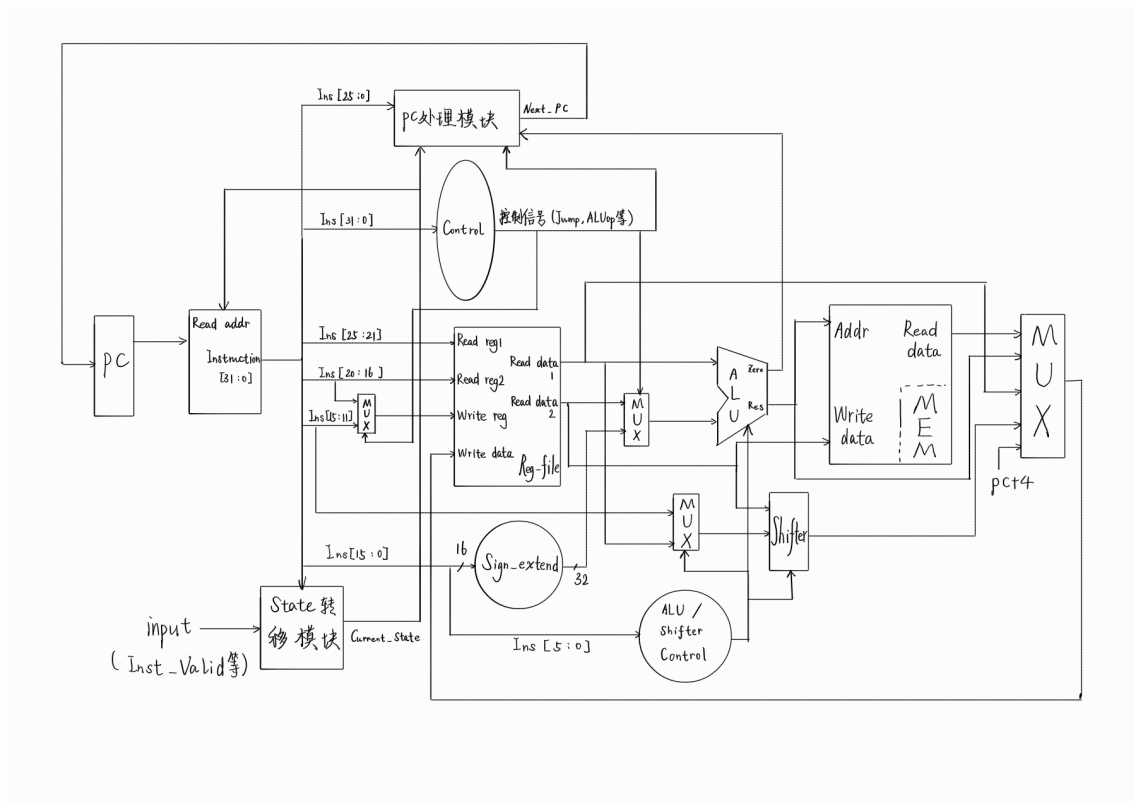


图 2: Custom CPU 电路设计简图

上图中除了 State 转移模块外,其他模块都是单周期 CPU 中的模块,只是它们的输入和输出几乎都没有太大变化。但是 PC 模块、寄存器写回模块和取指模块的输入和输出都受到了 Current_State 的控制,而且原本在单周期 CPU 中,J 型指令往寄存器中写入 PC+8 的值,而在本次设计的 CPU 中,由于 PC 在 IW 阶段就更新了,所以在 WB 阶段写入寄存器的值就是 PC+4+ 立即数了。

2 状态转移模块的实现(三段式)

按照要求,我汇总了状态转移过程中最复杂的部分,即从 EX 向 LD、ST、WB 状态的转移。通过查阅上一次实验总结的 MIPS 指令译码表,我得出了下面的 EX 状态转移分析(见图 3);并按照讲义提示和要求,以三段式的方式实现了状态转移模块的设计。具体的实现如下:

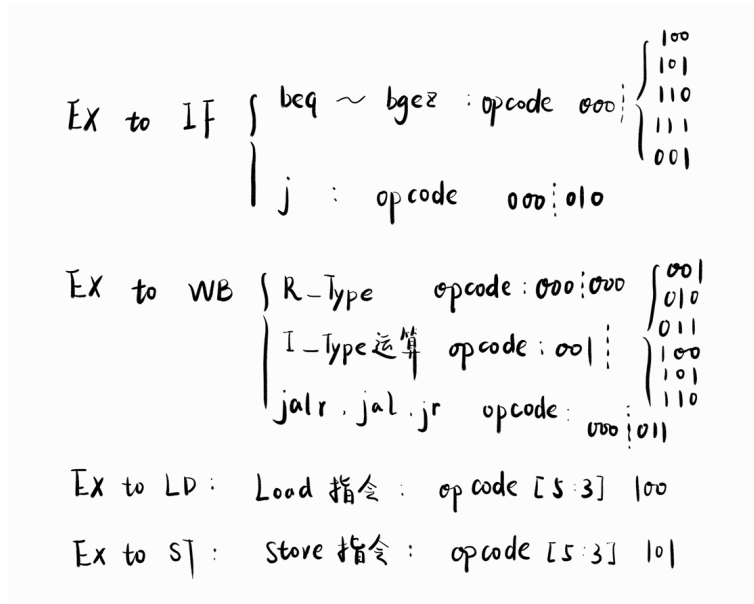


图 3: EX 状态转移分析

根据上面的分析结果,因为 EX 向下一个状态的转移是最为复杂的,所以我单独为 EX 设计了控制信号,并完成了 EX 向其他状态转移的控制信号的具体代码:(见图 4)

```

wire      EX_IF;           //EX to IF or not
wire      EX_WB;           //EX to WB or not
wire      EX_LD;           //EX to LD or not
wire      EX_ST;           //EX to ST or not
wire [8:0] current_state;
assign EX_IF = (Opcode[5:3] != 3'b000) ? 0 :
               (Opcode[2:0] != 3'b000 && Opcode[2:0] != 3'b011) ? 1 :
               0;
assign EX_WB = (Opcode == 6'b000000 || Opcode == 6'b000011) ? 1 :
               (Opcode[5:3] != 3'b001) ? 0 :
               (Opcode[2:0] != 3'b000) ? 1 :
               0;
assign EX_LD = Opcode[5:3] == 3'b100;
assign EX_ST = Opcode[5:3] == 3'b101;

```

图 4: EX to next_state 模块代码实现

按照三段式的要求:以时序逻辑的方式,在 always 模块中实现了状态的置位和更新操作(见图 5)并且在 always 的组合逻辑模块中实现了状态转移的逻辑运算,得到 next_state 的值(见图 6)。最后利用不同的状态来产生控制信号,并从我的 CU 模块中输出到 CPU 中去(见图 7)。

```

always @(posedge clk) begin
    if(rst == 1'b1) begin
        current_stata_reg <= INIT;
    end
    else begin
        current_stata_reg <= next_stata_reg;
    end
end
end

```

图 5: 三段式——时序逻辑更新状态

```

EX:begin
    if(EX_IF) begin
        next_stata_reg = IF;
    end
    else if(EX_WB) begin
        next_stata_reg = WB;
    end
    else if(EX_ST) begin
        next_stata_reg = ST;
    end
    else if(EX_LD) begin
        next_stata_reg = LD;
    end
    else begin
        next_stata_reg = current_stata_reg;
    end
end
end

```

图 6: 以 always 的组合逻辑模块计算 next_state(以 EX 为例)

```

assign Inst_Req_Valid = current_stata == IF;
assign Inst_Ready     = current_stata == IW | current_stata == INIT;
assign Read_data_Ready = current_stata == RDW | current_stata == INIT;
assign MemRead        = current_stata == LD;
assign MemWrite       = current_stata == ST;

```

图 7: 三段式——组合逻辑计算控制信号

二、 各模块实现及完整代码分析

- 整体保持单周期的逻辑电路设计

在设计多周期 CPU 时,我的设计思路是保持单周期 CPU 的逻辑电路设计不变,只是在单周期 CPU 的基础上,增加了状态转移模块和控制信号模块。在单周期 CPU 的基础上,增加了状态转移模块和控制信号模块。这样可以避免对单周期 CPU 的逻辑电路设计进行大规模的修改,同时也可以保持单周期 CPU 的逻辑电路设计的完整性。具体的状态转移模块在上部分中已经进行了说明,这里不再赘述。下面主要介绍在本次定制型处理器设计中,增加的模块和实现的代码。与 Prj2 单周期 CPU 相比,有所增添改变的部分。

• 取指逻辑的设计

在本次实验的单周期 CPU 中,取指只可以在 IW 结束时进行。根据我在 debug 过程中查看的 golden 模块中的 Instruction 的变化,我发现标准的取指应该是时在 IW 的最后一个时钟周期,也就是满足 `current_state=IW` 且 `next_state=ID` 时,才会更新指令。但是在我的代码实现中,我简化了(其实也是一开始没有考虑到这么复杂)这个逻辑,我就直接在 `current_state=ID` 阶段更新 Instruction 的值了。(见图 8)

```
//instruction只在IF阶段更新
reg [31:0] instruction;
always @(*) begin
    if(current_stata == IW) begin
        instruction = Instruction;
    end
end
```

图 8: 取指逻辑模块(只有在 IW 阶段更新指令)

• RF_wdata 的改动

相对于单周期 CPU, RF_wdata 也要有所改变。这一点我一开始没有发现,经过长达半天的 debug,我才发现 RF_wdata 在 Load 指令下很特殊,不可以单纯照搬单周期 CPU 的组合逻辑。因为 Load 指令中,输入的 Read_data 信号,是在 RDW 阶段给出的,在 WB 阶段,需要往寄存器中写的时候,又需要用到这个 Read_data 信号。所以需要给 RF_wdata 增加一个时序逻辑的 always 模块来让它可以延迟一个时钟周期,这样在我 wen=1 的时候也可以正确的写入。(见图 9)

```
//RF_wdata的选择
assign RF_wdata = Opcode == 6'b0 ? (
    func == 6'b001000 || func == 6'b001001 ? PC+4 :
    func == 6'b001011 || func == 6'b001010 ? rddata :
    func[5] == 1'b0 ? rddata :
    Opcode == 6'b001111 ? imm_32 :
    Opcode[5:3] == 3'b001 ? Result :
    Opcode[5:3] == 3'b100 ? mem_data : PC+4 ;
reg [31:0] _RF_wdata;
always @(posedge clk) begin
    _RF_wdata <= RF_wdata;
end
```

图 9: 增加了时序逻辑模块的 RF_wdata

• PC 模块设计

在单周期 CPU 中,PC 模块的设计是比较简单的,只需要在时钟上升沿时更新 PC 的值即可。但是在多周期

CPU 中,PC 模块的设计就变得复杂了,因为在多周期 CPU 中,PC 的值需要在不同的状态下进行更新。单周期中非跳转指令就是简单的 PC+4,跳转指令就是一下跳转到目标地址。而在多周期中,非跳转指令变化不大,但是跳转指令不再是一次就跳转到目标地址,而是和非跳转指令一样,在 ID 阶段就要进行一次 PC+4,而在 EX 阶段还需要再次跳转。因此相较于单周期的译码表中的逻辑,跳转的 next_PC 的计算逻辑也要进行修改。比如之前的 PC+4[31:28],tar,2'b0 就需要改成 PC[31:28],tar,2'b0,因为 PC 在 ID 就已经加 4 了。具体的实现如下:(见图 10)

```

assign next_pc = branch      ? PC+imm_32_SE00      :
                  Opcode[1] ? {PC[31:28],tar,2'b0} :
                  rdata     ;

reg [31:0] reg_pc;
always @(posedge clk) begin
    if(rst) begin
        reg_pc <= 32'b0;
    end
    else if(current_stata == ID) begin
        reg_pc <= PC+4;
    end
    else if(current_stata == EX) begin
        if(is_jorb) begin
            reg_pc <= next_pc;
        end
    end
end
assign PC = reg_pc;

```

图 10: PC 模块代码实现

• RF_wen 的修改

这里最开始我也没有发现 RF_wen 不可以简单的使用单周期 CPU 的组合逻辑电路来实现。之后经过 debug,我发现 RF_wen 的置 1 的先决条件是 current_state=WB。这个错误一开始还并没有发现,测试了多个程序后才出现。之后我认真分析了这里出错的原因。我发现通常情况下,没有加上 current_state=WB 的条件,让 wen 在多个状态都置 1 时,会在多个时钟周期上升沿进行写回,但是也不一定会出错。而当指令比较“特殊”时,才会出现错误。比如 ADDI 指令,当操作数寄存器和写回寄存器是同一个寄存器时,才会出现错误,因为每一个时钟周期写回后,又会重新取到这个寄存器的值,就会反复计算叠加上去,导致了错误的结果。具体的 RF_wen 的实现如下:(见图 11)

```

//写使能RF_wen判断
assign RF_wen = current_stata != WB
                  Opcode[5:3] == 3'b101
                  Opcode      == 6'b000010
                  branch
                  (Opcode      == 6'b000000 && func == 6'b001000)
                  (Opcode      == 6'b000000 && func == 6'b001011 && zero)
                  (Opcode      == 6'b000000 && func == 6'b001010 && ~zero)
                  ? 1'b0 :
                  ? 1'b0 :
                  ? 1'b0 :
                  ? 1'b0 :
                  ? 1'b0 :
                  ? 1'b0 :
                  ? 1'b0 :
                  1'b1;

```

图 11: RF_wen 的实现

● 外设控制器的设计

完成外设控制器需要做的事情是将需要打印的字符存入 UART 的发送队列。此前, 需要进行一个对发送队列是否为空的判断, 如果为空, 直接发送, 否则等待。判断发送队列是否为空, 需要访问发送队列状态寄存器 STAT_REG, 写入的位置则为发送队列入口寄存器 TX_FIFO(代码实现见图 12)。这些寄存器都已经过物理地址编址, 使得我们在软件层面可以通过访问的方式进行操作。

```
puts(const char *s)
{
    int i;
    //定义指向UART发送FIFO和状态寄存器的指针
    volatile unsigned int *uart_tx_fifo = uart + UART_TX_FIFO/sizeof(unsigned int);
    volatile unsigned int *uart_status = uart + UART_STATUS/sizeof(unsigned int);

    //循环遍历字符串中的每个字符, 直到遇到空字符'\0'
    for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        /* if tx_fifo is full, loop (如果发送FIFO已满, 则循环等待) */
        while (*uart_status & UART_TX_FIFO_FULL)
            ; //(空循环体, 持续检查)
        *uart_tx_fifo = (unsigned int)s[i]; //(将字符写入发送FIFO)
    }

    return i; //(返回发送的字符数)
}
```

图 12: 外设控制器的代码实现

总结代码工作流程:

1. 初始化指向 UART 发送数据寄存器和状态寄存器的指针。
2. 逐个字符地遍历输入的字符串。
3. 对于每个字符:
 - a. 检查 UART 发送 FIFO 是否已满:通过读取状态寄存器并检查特定标志位。
 - b. 如果 FIFO 已满,则等待(在一个空 while 循环中不断检查),直到 FIFO 有空间。
 - c. 如果 FIFO 未满,则将当前字符写入发送 FIFO 数据寄存器。
4. 当所有字符(直到结束符)都已处理完毕,返回发送的字符总数。

这种通过不断查询硬件状态来决定下一步操作的方式称为轮询 (Polling)。volatile 关键字确保了对硬件寄存器的每次读写都是真实的,不会被编译器优化掉。

● 功能计数器的实现

本次实验先只按照讲义要求仅实现了 CLK 的计数功能,在后续 prj 中会用到其他功能计数器,之后会添加。CLK 计数器具体代码如下:(见图 13)

```

//功能计数器
    reg [31:0] cycle_cnt;
    always @(posedge clk) begin
        if(rst == 1'b1) begin
            cycle_cnt <= 32'b0;
        end
        else begin
            cycle_cnt <= cycle_cnt + 32'b1;
        end
    end
end
assign cpu_perf_cnt_0 = cycle_cnt;

endmodule

```

图 13: CLK_counter 的代码实现

三、 实验中的难点及 debug 过程

1 组合逻辑和时序逻辑的使用

在实验中,如果不使用单周期 CPU 的已经设计过的代码,直接重新设计逻辑电路,完成代码的话,思路会更清晰,但是工作量会太大。因此我主体上还是使用了单周期 CPU 的代码,只是在此基础上进行修改和添加。而这时的难点就是要考虑清楚:什么时候要将原本的组合逻辑修改为时序逻辑;什么地方原本计算逻辑只与 Instruction 码有关,而不需要考虑 current_state 的值;什么地方需要考虑 current_state 的值。

其中第二点是最难的,因为在单周期 CPU 中,所有的组合逻辑都是和 Instruction 码有关的,而在多周期 CPU 中,组合逻辑不仅和 Instruction 码有关,还和 current_state 的值有关。但是因为我想要尽可能简化工作量,尽可能保留更多的原本的单周期 CPU 的逻辑设计和原代码,所以有些地方,按讲义的多周期的要求,应该需要受到 current_state 的控制,但是我没有进行修改。例如:译码阶段计算各个控制信号(见图 14 图 15)

```

//branch计算
    reg reg_brance;
    wire brance;
    assign new_branch = Opcode[5:2] == 1'h1 | Opcode == 6'b000001;
    always @(posedge clk) begin
        if(current_stata == ID) begin
            reg_brance <= new_branch;
        end
        else begin
            reg_brance <= brance;
        end
    end
end
assign brance = reg_brance;

```

图 14: 两种代码对比-时序实现

```

//branch计算
| assign branch = Opcode[5:2] == 1'h1 | Opcode == 6'b000001;

//move计算
| assign move = (Opcode == 6'b000000 && (func == 6'b001011 || func == 6'b001010));

//jump计算
| assign jump = Opcode == 6'b000010 || Opcode == 6'b000011 || (Opcode == 6'b000000 && (func == 6'b001000 || func == 6'b001001));

```

图 15: 两种代码对比-组合实现

在多周期 CPU 中要求每一个控制信号应该在译码阶段,也就是图 14 中的 ID 阶段就应该计算出来。但是我发现其实按照组合逻辑产生效果也是一样的。因为 Instruction 的更新只会在 IW 阶段进行,因此我不修改单周期 CPU 中的组合逻辑也是可以正确输出控制信号结果的,即图 15 中的 branch 和 jump 信号的计算。但是又并不是所有的信号都可以简单的利用组合逻辑来替代,因此产生了很多错误,给我 debug 过程增加了难度。

2 Debug 过程

本次实验因为我尽可能保留了原本的单周期 CPU 代码,因此一开始就出现了很多错误。比如前面提到的 RF_wen 的错误,RF_wdata 的错误,取指逻辑的错误等。还有一些是因为我在设计时没有考虑到 current_state 的值会影响组合逻辑的输出,

除此以外,我在本次实验 Debug 时间最长的一个错误是本地通过了几乎所有程序后,在最后一个测试集的最后一个测试程序中出现了错误。因为我的单周期 CPU 是“正确的”,因为通过了平台的测试。因此我一直认为我的多周期中,更改了原本代码的地方出现错误。而事实上,是我的多周期 CPU 是错误的,我的 ALU 中 NOR 计算逻辑是错误的,但是神奇的是,这个错误并没有在单周期测试中发现,因为似乎那些测试集中根本没有 NOR 指令。下面我以这个的例子来具体说明一下 Debug 过程。

举例说明:使用本地测试后的波形图进行 debug

1. 先根据测试用例,运行代码,查看报错信息,下载波形图,并根据报错信息定位波形图时刻(见图 16,图 17)

```

[queen] Queen placement: =====
ERROR: at                170ns, PC = 0x00001490.
Yours:    Write_data & 0xffffffff = 0x000000f0
Reference: Write_data & 0xffffffff = 0x000000e0
=====

```

图 16: 报错信息



图 17: 波形图

2. 上图中箭头位置即为出错位置，可以定位到此时的指令为：AFB00010，输入 MIPS Converter 工具进行转换，得到出错指令为：(见图 18)

 


图 18: 指令分析

3. 经过指令分析,发现这里的 Load 指令,是将 16 号寄存器的值存入到内存中,因此 Write_data 错误的本质原因是我的 16 号寄存器的值有问题。这里就非常麻烦了。

在本次实验中,老师为我们提供的 testbench 中,没有对 RF 的三个值进行检查,也就是说当我在某个时刻,我的 RF_wdata 可能就已经错误了,但是并没有被检查出来。于是程序依旧没有报错,继续向前执行,直到在之后可能很远的某个时刻,又有某个指令使用到了刚刚出错的寄存器,这时候才会被检查出来,并在波形图中表现出来。于是我调出了我的 CPU 和 golden 模块中的 RF_wen,RF_wdata 和 RF_waddr 的波形图进行对比(见图 19)

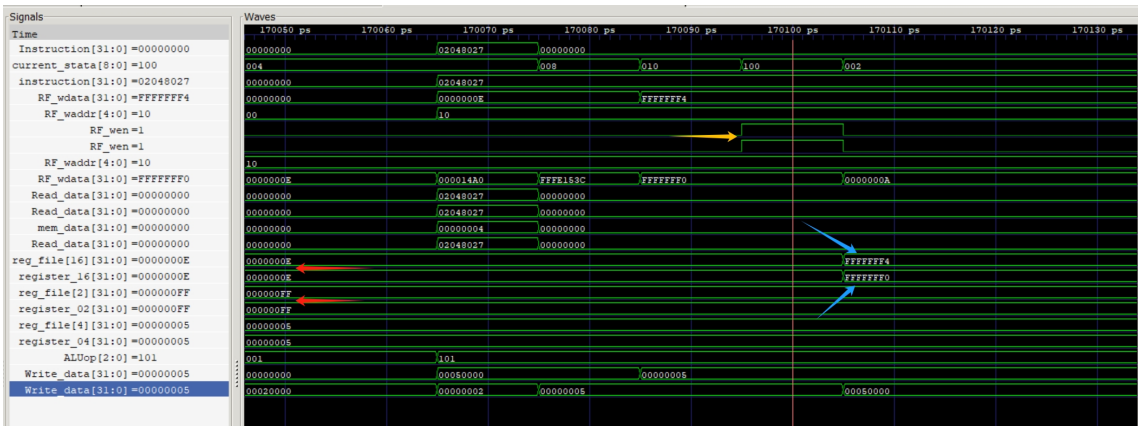


图 19: 波形图定位错误

经过了 300 多个时钟周期的回溯,检查了 30 余条指令,定位到了首次出现错误的时刻。上图中红色箭头指向说明什么是“首次出错”,因为此时的指令的两个寄存器操作数是正确的,是和 golden 模块一致的,但是它的写回寄存器的值是错误的,即蓝色箭头所指向的 RF_wdata 的值是错误的。图中黄色箭头指向说明了此时的 wen=1,需要写入。

4. 经过分析,发现此处是一个 NOR 型指令,两个操作数是正确的,而结果错误,说明了我的 ALU 出现了问题,返回 alu.v 代码界面,检查后发现,计算逻辑确实出现了错误(见图 20)

```
assign xor_result = A^B;
assign nor_result = A~^B;
```

图 20: alu——NOR 错误代码

5. 修改 alu.v 代码后,重新编译,运行测试集,所有测试集都成功通过。

四、 思考题

- volatile 关键字的作用和思考

UART控制器寄存器接口定义 (benchmark/common/printf.c)

```
#define UART_TX_FIFO      0x04      → UART发送数据队列入口寄存器偏移地址
#define UART_STATUS      0x08      → UART队列状态寄存器偏移地址
#define UART_TX_FIFO_FULL (1 << 3) → UART发送数据队列状态标志位掩码

volatile unsigned int *uart = (void *)0x60000000; → UART控制器基地址指针 (地址不可修改)
```

思考题：上图中volatile关键字的作用是什么？如果去掉会出现什么后果？
请同学们在实验报告中给出思考及实验对比结果

图 21: 思考题

1 volatile 关键字的作用是什么

volatile 是一个 C/C++ 语言的类型限定符 (type qualifier), 它告诉编译器, 被 volatile 修饰的变量(或指针指向的内存区域)可能会在程序控制流之外被意外地改变。因此, 编译器不应该对这个变量的访问进行某些类型的优化。

具体来说, 对于如下代码:

```
volatile unsigned int *uart = (void *)0x60000000;
```

volatile 关键字主要有以下作用:

防止编译器优化掉对该内存地址的读写操作

- 对于读操作: 当程序读取 *uart (或通过偏移量如 *(uart + UART_STATUS/sizeof(unsigned int)) 读取状态寄存器)时, volatile 确保每次读取都会真正地从内存地址 0x60000000 (或其偏移地址) 去获取数据。编译器不会因为觉得“这个值刚刚读过, 而且程序没有修改它, 所以可以直接使用上次存放在 CPU 寄存器里的值”而优化掉实际的内存读取。这是因为硬件状态 (如 UART 的 FIFO 是否已满) 可能由硬件自身改变, 而不是由当前程序的代码流改变。
- 对于写操作: 当程序写入 *uart (或通过偏移量如 *(uart + UART_TX_FIFO/sizeof(unsigned int)) = data; 写入数据寄存器)时, volatile 确保每次写入都会真正地将数据写入到内存地址 0x60000000 (或其偏移地址)。编译器不会因为觉得“这个写入的值后续没有被程序读取”或者“连续两次写入同样的值”而优化掉实际的内存写入。对于硬件寄存器, 写入操作本身可能就是一种触发信号或命令。

防止编译器重排(reorder)对该内存地址的访问顺序(相对于其他 volatile 访问)

虽然 volatile 对指令重排的保证在 C/C++ 标准中不如专门的内存屏障 (memory barriers/fences) 那么强, 但它确实会限制编译器在优化时对 volatile 变量访问的自由重排。程序中访问这些硬件寄存器的顺序往往非常重要。例如, 你可能需要先检查状态寄存器, 然后再写入数据寄存器。volatile 有助于维持这种预期的访问顺序。

简而言之

`volatile` 告诉编译器：“这个变量很特殊，不要对它的访问做任何自作聪明的假设和优化，老老实实地按照代码写的顺序去读写内存。”

在 UART 的上下文中

- **UART_STATUS 寄存器**：它的值（比如 FIFO 是否满、是否收到数据等）是由 UART 硬件实时更新的。程序需要读取这个寄存器的最新状态才能做出正确的判断。如果没有 `volatile`，编译器可能在循环中只读取一次状态寄存器，然后一直使用这个旧值，导致程序逻辑错误（例如，FIFO 已空但程序以为还是满的，从而卡死在等待循环中）。
- **UART_TX_FIFO 寄存器**：向这个寄存器写入数据，会触发 UART 硬件将数据发送出去。这个写入操作具有“副作用”（side effect）。如果编译器优化掉了这个写入，数据就不会被发送。

2 如果去掉 volatile 会出现什么后果

- **读操作**：如果去掉 `volatile`，编译器可能会优化掉对状态寄存器的重复读取，导致程序在判断 FIFO 是否满时使用了过时的值，从而可能导致死循环或错误的行为。假设有一个代码中，它循环等待 UART 发送 FIFO 变为空闲：（见图 22）

```
// 假设 uart_status 指向 UART_STATUS 寄存器
// 错误示例：如果 uart_status 不是 volatile
while (*uart_status & UART_TX_FIFO_FULL) {
    // 等待FIFO不满
}
// FIFO 不满了，可以发送数据
*uart_tx_fifo = next_char;
```

图 22: 示例代码 1

如果 `uart_status` 不是 `volatile`，编译器在第一次进入 `while` 循环时读取 `*uart_status` 的值。如果此时 `UART_TX_FIFO_FULL` 位是 1（FIFO 已满），编译器可能会将 `*uart_status` 的值加载到一个 CPU 寄存器中。在后续的循环迭代中，编译器可能会认为既然程序代码没有修改 `*uart_status`，那么它的值就不会变，于是直接使用 CPU 寄存器中缓存的旧值进行判断。即使 UART 硬件已经发送完数据，FIFO 变空，`UART_STATUS` 寄存器的实际值已经改变，但程序仍然使用旧的缓存值，导致 `while` 循环变成死循环，程序卡死。

- **写操作**：如果去掉 `volatile`，编译器可能会优化掉对数据寄存器的写入操作，导致数据无法发送出去。
- **重排问题**：去掉 `volatile` 可能导致编译器重排对状态寄存器和数据寄存器的访问顺序，从而破坏程序逻辑。编译器为了优化，可能会将 `*uart_tx_fifo = char_to_send;` 这个写操作重排到 `if` 判断之后。但硬件操作的逻辑可能是先写入数据，然后状态寄存器才会反映出相应的错误状态。如果顺序颠倒，错误检测逻辑就会失效：（见图 23）

```
// 错误示例: 如果 uart_status 和 uart_tx_fifo 都不是 volatile
*uart_tx_fifo = char_to_send;
if (*uart_status & SOME_ERROR_FLAG) { // 假设这里检查发送错误
    // 处理错误
}
```

图 23: 试例代码 2

3 总结思考

volatile 关键字在与硬件交互时的极端重要性。去掉 volatile 几乎肯定会导致程序在与硬件交互时出现严重错误,尤其是在开启编译器优化的情况下。这是嵌入式系统编程中一个非常基础且关键的概念。

通过思考题得到的几点认识:

- volatile 的核心是告诉编译器“不要优化对这个内存的访问”。
- 硬件寄存器的值会独立于程序流程而改变(由硬件驱动)。
- 对硬件寄存器的写操作本身就是一种行为(触发硬件)。

五、 实验所耗时间

在课后,你花费了大约 30(代码完成 5 小时,Debug 完成 15 小时,完成实验报告 10 小时) 小时完成此次实验。

致谢:感谢韩初晓同学和朱徐源助教在实验 debug 过程中给予的帮助和指导